

Применение 7-сегментных ЖКИ-модулей

Практически любое микроконтроллерное устройство имеет те или иные средства индикации. В простейшем случае это всего несколько светодиодов, а порой — цветной графический дисплей. Появление модулей ЖКИ со встроенными контроллерами значительно упростило схемы сопряжения. Наиболее универсальными из таких модулей являются матричные алфавитно-цифровые, которые позволяют отображать цифры, буквы латинского и русского алфавита и даже псевдографику. Однако такие ЖКИ-модули довольно дороги, они не отличаются малым энергопотреблением, да и в ряде устройств просто избыточны. Там, где не требуются устройства индикации, обладающие широкими возможностями, более подходящими могут оказаться 7-сегментные ЖКИ-модули.

Среди 7-сегментных ЖКИ-модулей большое распространение получили модули на основе контроллера HT1611 (или HT1613). Они имеют 10 знакомест и управляются по последовательной шине (рис. 1). Кроме отображения информации, передаваемой в модуль по шине, он может работать автономно в режиме часов реального времени. Для этого модуль имеет кварцевый резонатор (рис. 2) и выводы для подключения кнопок установки времени.

 


Рис. 1. Внешний вид ЖКИ-модуля на основе контроллера HT1611

 


Рис. 2. На плате модуля под липкой бумажной лентой установлен кварцевый резонатор

индикатор в основном предназначен для телефонных аппаратов и оптимизирован именно для такого применения. Кратко остановимся на описании модуля, подробное описание его работы можно получить из документации на микросхему контроллера (<http://www.holtek.com.tw/pdf/comm/1611c.PDF>).

Назначение выводов модуля показано в табл. 1.

Режимом работы модуля управляет сигнал НК, который в телефонном аппарате соответствует сигналу поднятия трубки. Когда НК=1, модуль находится в режиме отображения реального времени. Если установить НК=0, то модуль переходит в режим таймера, начиная отсчет с нуля. Максимальный интервал, отсчитываемый таймером — 59 с. Если в режиме таймера по шине приходят символы, индикатор очищается, и они начинают отображаться с крайней правой позиции. Новый поступивший символ вызывает сдвиг имею-

щихся символов влево. Если более 10 секунд новые символы не поступают, модуль снова переходит в режим таймера, начиная отсчет с нуля. Если во время отображения поступивших по шине символов установить НК=1, то модуль вернется в режим отображения реального времени. Если же установить НК=1 во время индикации значения таймера, то возврат в режим отображения реального времени произойдет с задержкой в 5 секунд (рис. 3).

Таблица 1

Номер вывода	Название вывода	Функция
1	12/24	переключение формата времени
2	Vss	общий
3	SK	тактовая линия шины
4	DI	линия данных шины
5	НК	переключение часы/индикатор
6	S1	установка времени
7	S2	выбор режима установки времени
8	TMR	сброс таймера
9	Vdd	напряжение питания

Примечание: выводы 1, 6, 7, 8 имеют внутреннее подключение к общему проводу через резисторы примерно 5 МОм. Выводы 3, 4, 5 имеют внутреннее подключение к выводу питания через резисторы примерно 1 МОм.

К выводам модуля S1 и S2 могут быть подключены кнопки для установки текущего времени. Когда модуль находится в режиме отображения реального времени, нажатие кнопки S2 позволяет перейти в режим установки часов и минут (остальные цифры гаснут). При этом кнопкой S1 можно на-

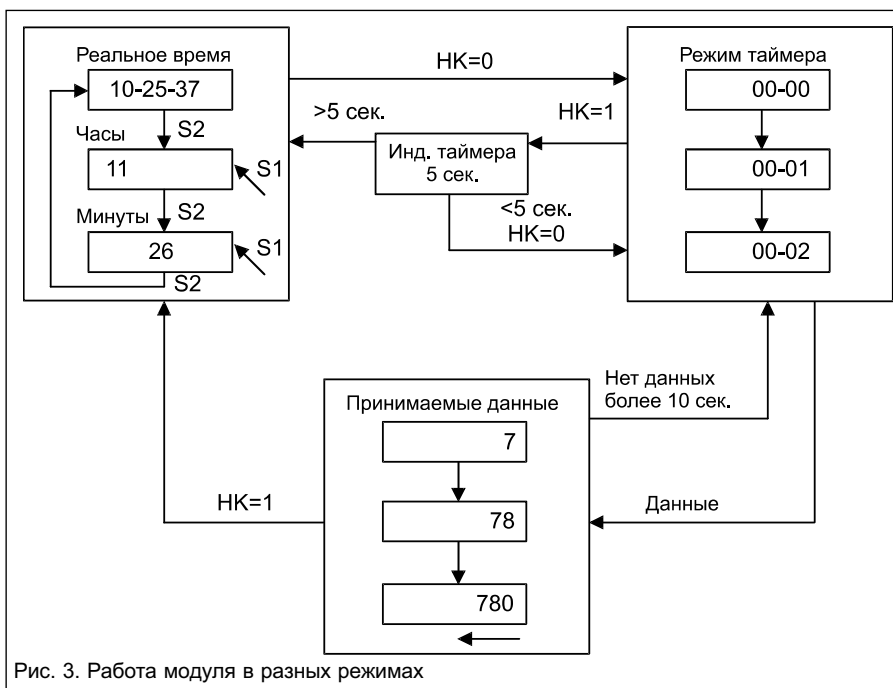


Рис. 3. Работа модуля в разных режимах

брать требуемое значение. Затем с помощью кнопки S2 можно снова вернуться в режим отображения реального времени.

К выводу TMR может быть подключена кнопка сброса таймера. Когда модуль находится в режиме индикации значения таймера, первое нажатие этой кнопки сбрасывает таймер, и отсчет начинается с нуля. Повторное нажатие останавливает таймер (режим удержания показаний). Следующее нажатие снова запустит таймер с нулевого значения (рис. 4).

Когда модуль находится в режиме отображения реального времени, нажатие кнопки TMR переводит его в режим секундомера (рис. 5). Как и в режиме таймера, кнопкой TMR можно сбросить его значение, запустив счет с нуля, или включить режим удержания показаний. Если модуль в течение пяти секунд находится в режиме удержания показаний,

индикаторе символы сдвигаются влево. После того, как все необходимые данные переданы, линию SK следует оставить в состоянии низкого логического уровня, чтобы предотвратить автоматический переход модуля в режим отображения значения таймера.

Каждый символ кодируется четырьмя битами, поэтому всего имеется 16 символов. Таблица знакогенератора приведена на рис. 7.

Нужно отметить, что напряжение питания индикатора сильно влияет на контрастность. При низком напряжении контрастность недостаточна, а при большом засвечиваются погашенные сегменты. Оптимальная контрастность может быть достигнута при напряжении питания 1,5...1,65 В. Распространенная схема питания, где в качестве источника образцового напряжения используются диоды в прямом включении (рис. 8, а), не позволяет получить оптимальную контрастность,



Рис. 4. Действия кнопки TMR в режиме таймера

D3	D2	D1	D0	Символ
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	2
1	1	0	1	3
1	1	1	0	4
1	1	1	1	5

Рис. 7. Таблица знакогенератора модуля

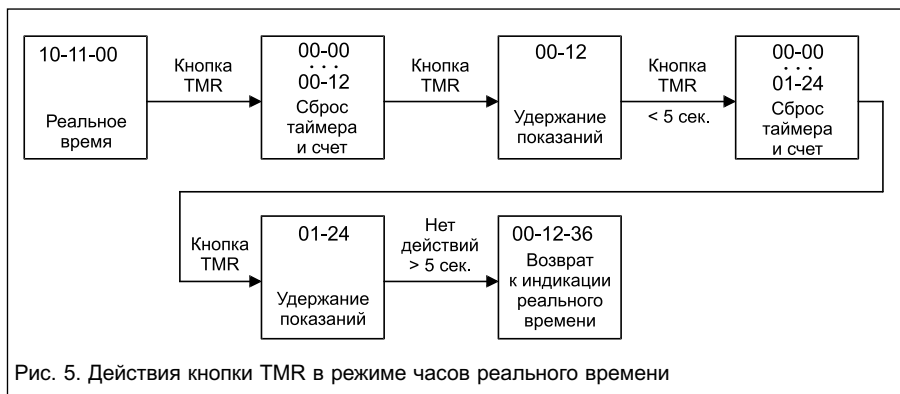


Рис. 5. Действия кнопки TMR в режиме часов реального времени

так как двух диодов оказывается мало, а трех — много. Более того, желательно иметь возможность регулировки этого напряжения. Простая схема на одном транзисторе позволяет получить нужное напряжение питания и регулировать его (рис. 8, б). Учитывая очень низкий ток потребления индикатора можно обойтись и простым резисторным делителем, если входное напряжение питания постоянно. Описанные схемы питания не являются экономичными и подходят, например, для устройств с сетевым пи-

то происходит автоматический переход в режим отображения реального времени. Все кнопки подключаются между соответствующими выводами модуля и выводом питания.

При использовании модуля в микроконтроллерной системе только для отображения загружаемых по последовательной шине символов, требуется соединить вывод НК с общим проводом, а выводы 12/24, S1, S2 и TMR оставить свободными. Временная диаграмма передачи данных по последовательной шине приведена на рис. 6, где t_a — время установки данных (более 1 мкс), t_b — время удержания данных (более 2 мкс), t_c — интервал между символами (более 5 мкс). Данные подаются на линию DI и защелкиваются по спаду тактовых импульсов на линии SK. Символы отображаются в крайней правой позиции, уже имеющиеся на

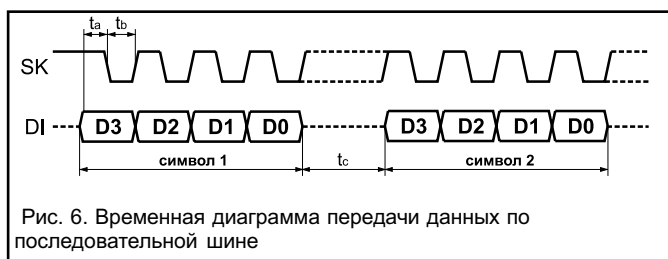


Рис. 6. Временная диаграмма передачи данных по последовательной шине

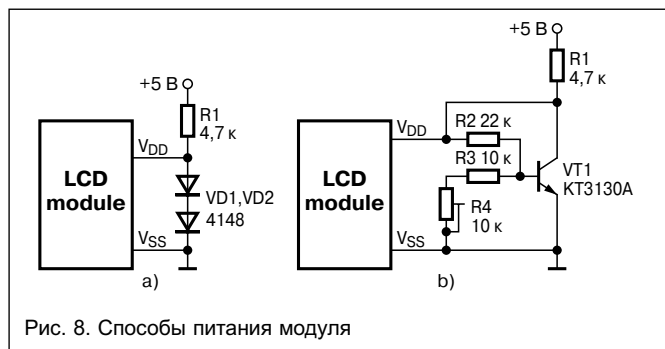


Рис. 8. Способы питания модуля

танием. Система питания автономного устройства может быть очень сложной, и конкретные решения зависят от специфики задачи. Одним из вариантов может быть питание устройства от элемента напряжением 1,5 В, от которого индикатор питается непосредственно. Микроконтроллерная часть устройства питается от того же элемента через повышающий DC/DC преобразователь.

Для согласования логических уровней можно использовать разные схемы. Учитывая тот факт, что входы DI и SK имеют внутренние подтягивающие резисторы, можно обойтись просто диодами (рис. 9, а). Преимущество такого способа заклю-

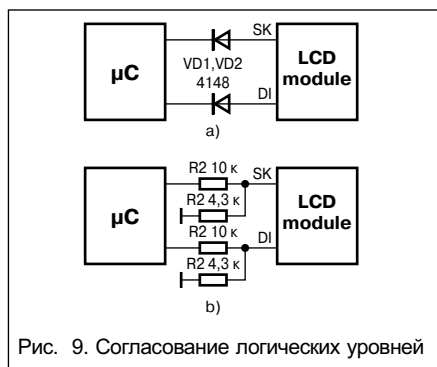


Рис. 9. Согласование логических уровней

чается в том, что согласование не будет зависеть от напряжения питания микроконтроллера. Однако такой способ имеет и недостаток. Ввиду больших номиналов подтягивающих резисторов уровни на входах будут довольно медленно достигать состояния лог. 1, что

потребуется значительного снижения скорости обмена. Поэтому предпочтительнее для согласования использовать резисторные делители (рис. 9, b).

С программной точки зрения работа с индикатором очень проста. Ниже приведен набор подпрограмм для микроконтроллеров семейства AVR:

;Определение регистров:

```
.def temp =r16 ;временный регистр temp
.def Cnt =r17 ;временный регистр Cnt
.def Del =r18 ;временный регистр Del
```

;Определение портов:

```
.equ DIRD = 0b00000011 ;направление для порта D
.equ PUPD = 0b01111100 ;pull-ups для порта D

.equ SD = PD0 ;линия данных DI
.equ SC = PD1 ;тактовая линия SK
```

;Инициализация:

```
INIT:ldi temp,RAMEND;инициализация стека
out SPL,temp

ldi temp,PUPD
out PORTD,temp ;инициализация порта D
ldi temp,DIRD
out DDRD,temp ;задание направления порта D
```

;Основная программа:

```
ldi temp,3
rcall LCD ;вывод на индикатор числа 3
..... ;продолжение программы
```

;Подпрограмма вывода символа на индикатор:
код символа должен находиться в регистре temp

```
LCD: ldi Cnt,4 ;загрузка счетчика
swap temp ;подготовка мл. тетрады к сдвигу

LDL: rol temp ;сдвиг
brcs LD1

LD0: cbi PORTD,SD ;сброс линии данных, если бит=0
rjmp STR
LD1: sbi PORTD,SD ;установка линии данных, если бит=1

STR: sbi PORTD,SC ;установка линии тактирования
ldi Del,5
HNG1: dec Del ;задержка на установку данных
brne HNG1

cbi PORTD,SC ;сброс линии тактирования
ldi Del,10
HNG2: dec Del ;задержка на удержание данных
```

```
brne HNG2

dec Cnt
brne LDL ;цикл, если не последний бит

ldi Del,25
HNG3: dec Del ;межсимвольная задержка
brne HNG3
ret
```

Необходимо отметить, что в течение примерно 2 секунд после включения питания модуль не воспринимает данные, передаваемые ему по последовательной шине. Поэтому всегда должна быть задержка между включением питания и началом обмена.

Описанный модуль на основе контроллера HT1611 обладает рядом существенных недостатков:

- отсутствие десятичных точек, что затрудняет отображение произвольных цифровых величин;
- невозможность управления отдельными сегментами; контроллер имеет фиксированный знакогенератор, содержащий всего 16 символов, в то же время возможности 7-сегментного индикатора значительно шире, он может отображать многие буквы латинского алфавита и специальные символы;
- заметные мерцания изображения при загрузке, вызванные отсутствием буферизации выводимой информации, из-за чего при необходимости обновления изображения с большой частотой создается весьма неприятный зрительный эффект;
- высокая инерционность, ограничивающая применение таких эффектов, как, например, мигающие символы;
- плохой угол обзора, т. к. индикатор оптимизирован для применения в телефонных аппаратах, где он устанавливается на слегка наклонной панели, и при установке индикатора, например, на вертикальную переднюю панель прибора контрастность изображения резко падает;
- отсутствие возможности регулировки контрастности, ведь такую регулировку можно осуществить только изменением напряжения питания, что не всегда удобно;
- отсутствие встроенной подсветки, т. к. место для ее установки не предусмотрено;
- требуются дополнительные элементы для получения напряжения питания 1,5 В и для согласования логических уровней, т. к. напряжение питания микропроцессорной системы обычно выше.

Еще одним распространенным типом 7-сегментного ЖКИ-модуля со встроенным контроллером является модуль MT10T7-7 (рис. 10) производства компании «Мэлт». Этот модуль лишен практически всех недостатков, перечисленных выше. Наличие десятичных точек и управление отдельными сегментами значительно расширяет возможности модуля. При перезагрузке индикатора новыми данными отсутствуют какие-либо видимые мерцания изображения, инерционность индикатора также заметно ниже. Имеется специальный вывод регулировки контрастности. При желании можно установить элементы подсветки, для чего на плате имеется соответствующая разводка, а торцы стеклянных пластин индикатора открыты. Напряжение питания модуля составляет 5 В, что соответствует напряжению питания большинства микроконтроллерных устройств. Это исключает необходимость специального согласования логических уровней. Потребляемый индикатором ток очень мал и составляет примерно 30 мкА.

В то же время некоторые недостатки модуль все же имеет. Один из



Рис. 10. Внешний вид ЖКИ-модуля MT10T7-7 компании «Мэлт».

них — плохой угол обзора. Этот модуль также оптимизирован для установки на слегка наклонную (почти горизонтальную) панель, что хорошо для телефонного аппарата, но не подходит, например, для измерительного прибора с вертикальной передней панелью. Вообще, при производстве индикатора оптимальный угол зрения может быть сделан любым. В номенклатуре ЖКИ зарубежных фирм почти для любого типа индикатора имеются разные версии, оптимизированные для разных углов зрения. У МТ10Т7 таких версий нет, и это можно объяснить тем, что основным потребителем таких индикаторов являются изготовители телефонных аппаратов с АОН, под чьи нужды и оптимизирован индикатор.

Второй недостаток модуля МТ10Т7 заключается в том, что он имеет параллельную шину управления. Шина содержит 4 разряда данных, 1 разряд адреса и 2 сигнала стробирования. При подключении к микроконтроллеру индикатор требует как минимум 6 линий вывода (модуль на основе НТ1611 требует всего 2 линии). Учитывая тот факт, что высокого быстродействия при обмене с индикатором обычно не требуется, параллельную шину нельзя назвать оптимальной.

Простая доработка позволяет оснастить указанный модуль последовательной шиной управления. Описание самого модуля здесь приводить нет смысла, так как на сайте производителя имеется довольно хороший файл с документацией (<http://www.melt.aha.ru/pdf/mt-10t7-7.pdf>), а в журнале «Схемотехника», №2/2000, уже печатался материал на эту тему. Поэтому здесь будет рассмотрена только доработка.

Самым универсальным способом преобразования последовательного формата в параллельный является использование сдвигового регистра с буфером хранения, например, 74НС595. Схема подключения такого сдвигового регистра к модулю показана на рис. 11.

При этом модуль приобретает шину, совместимую с SPI. Для того чтобы загрузить индикатор, нужно сформировать строб записи. Поэтому потребуются две последовательные загрузки регистра одними и теми же битами данных и с противоположными значениями сигнала записи. Это несколько замедляет загрузку, но, учитывая, что сдвиговый регистр имеет высокое быстродействие, загружать его можно с высокой скоростью, не используя программных задержек. Ниже приведен набор подпрограмм загрузки индикатора для микроконтроллеров семейства MCS-51:

;Определение портов:

```
CLK .EQU P1.0      ;линия clock
LOAD .EQU P1.1     ;линия load
DATA .EQU P1.2     ;линия data
```

;Основная программа:

```
MAIN:      LCALL CLEAR;очистка индикатора

           MOV A,#00H
           LCALL WR_A ;загрузка адреса первого знакоместа
           MOV A,#3
           LCALL WR_S ;отображение числа 3
           ..... ;продолжение программы
```

;Подпрограммы:

;Очистка индикатора:

```
CLEAR:    MOV A,#0FH ;адрес регистра BLK
           LCALL WR_A ;запись адреса
           MOV A,#0FH ;код разрешения шины
           LCALL WR_N ;запись тетрады

           MOV A,#00H ;адрес знакоместа SG1
           LCALL WR_A ;запись адреса
           MOV R0,#10 ;загрузка счетчика
CL1:      CLR A
           LCALL WR_D ;очистка знакомест SG1 – SG10
           DJNZ R0,CL1
           RET
```

;Вывод символа на индикатор:

;A – код символа (ACC.7 – точка)

```
WR_S:     MOV DPTR,#FONT ;загрузка адреса начала
знакогенератора
           MOV C,ACC.7 ;сохранение признака точки
           CLR ACC.7
           MOVC A,@A+DPTR ;перекодировка
           MOV H,C      ;восстановление признака точки
           LCALL WR_D ;запись данных
           RET
```

;Запись байта данных:

;A – байт данных

```
WR_D:     PUSH ACC      ;сохранение байта данных
           LCALL WR_N ;запись младшей тетрады
           POP ACC      ;восстановление байта данных
           SWAP A       ;обмен тетрадами
           LCALL WR_N ;запись старшей тетрады
           RET
```

;Запись тетрады:

;A – тетрада (00H..0FH)

```
WR_N:     RL A
           ANL A,#1EH
           ORL A,#80H ;A=1, WR=0
           PUSH ACC
           ORL A,#20H ;A=1, WR=1
           LCALL WR595 ;загрузка регистра 74НС595
           POP ACC
           LCALL WR595 ;загрузка регистра 74НС595
           RET
```

;Запись адреса:

;A – адрес (00H..0FH)

```
WR_A:     RL A
           ANL A,#1EH ;A=0, WR=0
           PUSH ACC
           ORL A,#20H ;A=0, WR=1
           LCALL WR595 ;загрузка регистра 74НС595
           POP ACC
           LCALL WR595 ;загрузка регистра 74НС595
           RET
```

;Загрузка регистра 74НС595:

;A – данные

```
WR595:    PUSH B
           MOV B,#8      ;загрузка счетчика
           CLR LOAD      ;LOAD=0
WR1:      CLR CLK       ;CLK=0
           RLC A         ;сдвиг бита данных в С
           MOV DATA,C
           SETB CLK      ;CLK=1
           DJNZ B,WR1
           SETB LOAD     ;LOAD=1
           POP B
           RET
```

;Таблица знакогенератора:

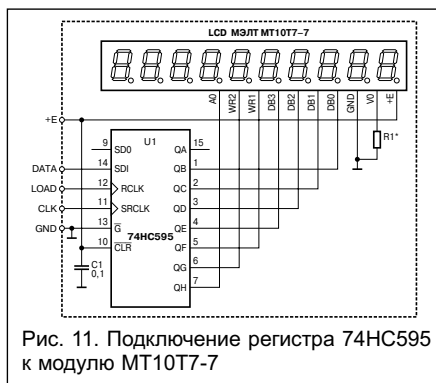


Рис. 11. Подключение регистра 74НС595 к модулю МТ10Т7-7

```

; FCBHADEG
FONT .DB 11101110B ;code 00H, character 0
.DB 01100000B ;code 01H, character 1
.DB 00101111B ;code 02H, character 2
.DB 01101101B ;code 03H, character 3
.DB 11100001B ;code 04H, character 4
.DB 11001101B ;code 05H, character 5
.DB 11001111B ;code 06H, character 6
.DB 01101000B ;code 07H, character 7
.DB 11101111B ;code 08H, character 8
.DB 11101101B ;code 09H, character 9
.DB 11101011B ;code 0AH, character A
.DB 11000111B ;code 0BH, character b
.DB 10001110B ;code 0CH, character C
.DB 01100111B ;code 0DH, character d
.DB 10001111B ;code 0EH, character E
.DB 10001011B ;code 0FH, character F
.DB 00000000B ;code 10H, character blank
.DB 00000100B ;code 11H, character _
.DB 00000001B ;code 12H, character -
.DB 00001000B ;code 13H, character ~
.DB 10101001B ;code 14H, character degree
.DB 00000111B ;code 15H, character c
.DB 11001110B ;code 16H, character G
.DB 11100011B ;code 17H, character H
.DB 01100000B ;code 18H, character I
.DB 10000110B ;code 19H, character L
.DB 00000110B ;code 1AH, character l
.DB 01000011B ;code 1BH, character n
.DB 01000111B ;code 1CH, character o
.DB 10101011B ;code 1DH, character P
.DB 10001010B ;code 1EH, character R
.DB 00000011B ;code 1FH, character r
.DB 10000111B ;code 20H, character t
.DB 11100110B ;code 21H, character U
.DB 01000110B ;code 22H, character u
.DB 11100101B ;code 23H, character Y

```

```

H .EQU ACC.4 ;точка

```

Еще удобнее использовать обычный сдвиговый регистр, не имеющий регистра-защелки, например, 74HC164 (или 74HC4094 с учетом разницы в разводке). При этом стробирование осуществляется сигналом WR индикатора. Нужно учесть тот факт, что входы WR индикатора являются потенциальными, это означает, что во время загрузки сдвигового регистра на них нужно удерживать пассивный уровень. И только после того, как загрузка завершена, на этих входах нужно сформировать сигнал стробирования. Поскольку в этом варианте схемы у сдвигового регистра используется

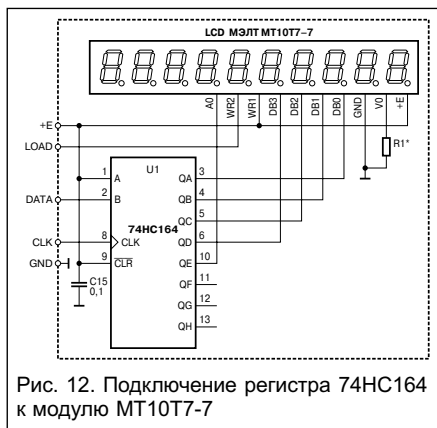


Рис. 12. Подключение регистра 74HC164 к модулю MT10T7-7

только 5 выходов, нет необходимости вдвигать все 8 бит. Все это увеличивает скорость загрузки по сравнению с предыдущим вариантом в 3 раза. Схема второго варианта приведена на рис. 12. С программной точки зрения меняется только несколько подпрограмм. Их текст приведен ниже:

```

;Запись тетрады:
;A – тетрада (00H..0FH)

WR_N:   ANL A,#0FH
        ORL A,#10H ;подготовка 5 битов с A=1
        SWAP A
        RR A

```

```

LCALL WR_5 ;загрузка регистра 74HC164
RET

;Запись адреса:
;A – адрес (00H..0FH)
WR_A:   ANL A,#0FH
        SWAP A ;подготовка 5 битов с A=0
        RR A
        LCALL WR_5 ;загрузка регистра 74HC164
        RET

```

;Загрузка 5 бит в регистр 74HC164 и
;защелкивание данных в модуле:
;A – данные

```

WR_5:   PUSH B
        MOV B,#5 ;загрузка счетчика
WR_B:   CLR CLK ;CLK=0
        RLC A ;сдвиг бита данных в C
        MOV DATA,C
        SETB CLK ;CLK=1
        DJNZ B,WR_B
        CLR LOAD ;LOAD=0
        SETB DATA ;DATA=1
        SETB LOAD ;LOAD=1
        POP B
        RET

```

Ниже приведен аналогичный набор подпрограмм работы с модулем для микроконтроллеров семейства AVR:

;Определение регистров:

```

.def temp =r16 ;временный регистр temp
.def Cnt =r17 ;временный регистр Cnt
.def Del =r18 ;временный регистр Del

```

;Определение портов:

```

.equ DIRB = 0b00000111 ;направление для порта B
.equ PUPB = 0b11111111 ;pull-ups для порта B

.equ DATA =PB0 ;линия data
.equ LOAD =PB1 ;линия load
.equ CLK =PB2 ;линия clock

```

;Инициализация:

```

INIT:ldi temp,RAMEND;инициализация стека
      out SPL,temp

      ldi temp,PUPB
      out PORTB,temp ;инициализация порта B
      ldi temp,DIRB
      out DDRB,temp ;задание направления порта B

```

;Основная программа:

```

rcall LCD_CL ;очистка индикатора

ldi temp,0x00
rcall LCD_WA ; загрузка адреса первого
знакоместа

ldi temp,3
rcall LCD_WS ;отображение числа 3
..... ;продолжение программы

```

;Подпрограммы:

;Очистка индикатора:

```

LCD_CL: ldi temp,0x0F ;загрузка адреса регистра
BLK
rcall LCD_WA ;запись адреса
ldi temp,0x0F ;код разрешения шины 0x0F
rcall LCD_WN ;запись тетрады

```



```

ldi temp,0x00 ;адрес первого знакоместа SG1
rcall LCD_WA ;запись адреса
ldi Del,10 ;загрузка счетчика
c11: clr temp
rcall LCD_WD ;очистка индикатора
dec Del
brne c11
ret

```

;Вывод символа на индикатор:
;temp – код символа (temp.7 – точка)

```

LCD_WS: bst temp,7 ;сохранение признака точ-
ки в T
andi temp,0x7F ;temp.7 <– 0
ldi ZL,low (FONT*2) ;начало таблицы знакоге-
нератора
ldi ZH,high(FONT*2)
add ZL,temp ;добавить смещение (Z +
temp)
brcc wcl
inc ZH
wcl: lpm ;чтение таблицы в temp0
mov temp,temp0
bld temp,H ;восстановление признака точки
rcall LCD_WD ;запись данных
ret

```

;Запись данных:

```

LCD_WD: push temp ;сохранение данных
rcall LCD_WN ;запись младшей тетрады
pop temp ;восстановление данных
swap temp ;обмен тетрад
rcall LCD_WN ;запись старшей тетрады
ret

```

;Запись тетрады:

```

LCD_WN: andi temp,0x0F ;обнуление неиспользуемых
битов
ori temp,0x10 ;A=1
rjmp wal

```

;Запись адреса:

```

LCD_WA: andi temp,0x0F ;обнуление неиспользуемых
битов
wal: lsl temp
lsl temp
lsl temp
ldi Cnt,5 ;загрузка счетчика
w5: cbi PORTB,CLK ;CLK=0
rol temp
brcs w51
w50: cbi PORTB,DATA ;DATA=0 или
rjmp w52
w51: sbi PORTB,DATA ;DATA=1
w52: dec Cnt
sbi PORTB,CLK ;CLK=1
brne w5
cbi PORTB,LOAD ;LOAD=0
sbi PORTB,DATA
sbi PORTB,LOAD ;LOAD=1
ret

```

;Таблица знакогенератора:

```

FONT: ;FCBHAEDEG FCBHAEDEG
.DB 0b11101110, 0b01100000 ;0, 1
.DB 0b00101111, 0b01101101 ;2, 3
.DB 0b11100001, 0b11001101 ;4, 5
.DB 0b11001111, 0b01101000 ;6, 7
.DB 0b11101111, 0b11101101 ;8, 9
.DB 0b11101011, 0b11000111 ;A, b
.DB 0b10001110, 0b01100111 ;C, d
.DB 0b10001111, 0b10001011 ;E, F

```

```

.DB 0b00000000, 0b00000100 ;blank, _
.DB 0b00000001, 0b00001000 ;-, ~
.DB 0b10101001, 0b00000111 ;degree, °
.DB 0b11001110, 0b11100011 ;G, H
.DB 0b01100000, 0b10000110 ;I, L
.DB 0b00000110, 0b01000011 ;I, n
.DB 0b01000111, 0b10101011 ;o, P
.DB 0b10001010, 0b00000011 ;R, r
.DB 0b10000111, 0b11100110 ;t, U
.DB 0b01000110, 0b11100101 ;u, Y

```

.equ H =4 ;точка

Конструктивно сдвиговый регистр располагается на небольшой односторонней печатной плате, которая закрепляется с обратной стороны индикатора (рис. 13). Поскольку там все равно имеются ушки крепления металлической рамки, установка дополнительной платы не увеличивает габаритов модуля. Выводы платы, которыми она должна соединяться с модулем, выполнены в виде площадок с отверстиями, которые расположены точно напротив соответствующих отверстий в плате модуля. Соединения выполняются перемычками, проходящими сквозь две платы. Если перемычки расклепать, то они будут осуществлять и крепление платы.

 


Рис. 13. Установка дополнительной платы на модуль MT10T7-7

Чертежи дополнительной платы для двух вариантов доработки приведены на рис. 14.

Очень часто в системе требуется не только индикатор, но и клавиатура управления. Чтобы сэкономить порты микроконтроллера, которых всегда не хватает, для сканирования клавиатуры можно использовать сдвиговый регистр, который применяется для индикатора. В простейшем случае, добавив всего одну входную линию порта микроконтроллера, можно подключить до 8 кнопок. Если их требуется больше, можно организовать матрицу 8хn, где n — число

 


Рис. 14. Чертежи двух вариантов дополнительной платы

линий возврата клавиатуры. Пример подключения 4-х кнопок показан на рис. 15. Кнопки обычно расположены конструктивно вблизи индикатора, поэтому все соединения получаются короткими. Необходимо отметить, что линии возврата клавиатуры требуют внешних подтягивающих резисторов сопротивлением 2,2-4,7 кОм. Иначе уровень лог.1 достигается слишком медленно, что потребует введения дополнительных задержек в подпрограмму сканирования. Программно обрабатываются как одиночные нажатия, так и совместные нажатия кнопок. Совместно можно нажимать любое количество кнопок, все эти комбинации будут иметь индивидуальные скан-коды. Подпрограмма сканирования клавиатуры для микроконтроллеров семейства AVR приведена ниже:

;Описание линии возврата клавиатуры:

```
.equ RETL =PINB4 ;keyboard return line
```

;Скан-коды кнопок:

```
.equ K_NO =0x00 ;нет нажатия
.equ K_SL =0x01 ;скан-код кнопки SELECT
.equ K_DN =0x02 ;скан-код кнопки DOWN
.equ K_UP =0x04 ;скан-код кнопки UP
.equ K_EN =0x08 ;скан-код кнопки ENTER
```

;Сканирование клавиатуры:

;temp - выходной скан-код

```
SCAN: ldi temp,0xF7 ;инициализация
переменной temp
      ldi Cnt,8 ;счетчик циклов сканирования
sc1: cbi PORTB,CLK ;CLK=0
      rol temp ;C ← temp.7..temp.0 ← C
      brcs sc11
sc10: cbi PORTB,DATA ;DATA=0 или
      rjmp sc2
sc11: sbi PORTB,DATA ;DATA=1
sc2: dec Cnt
      sbi PORTB,CLK ;CLK=1
      sec
      sbis PINB,RETL ;C ← RETL
      clc
      brne sc1 ;цикл, если сканирование не
завершено
      rol temp ;temp.0 ← C, последний бит
скан-кода
      com temp ;инвертирование temp
      andi temp,0x0F ;temp = скан-код
      ret
```

Несмотря на то, что на выходе получается 4-разрядный скан-код, циклов сканирования всего 8. Первые 4 цикла подготавливают сдвиговый регистр, записывая в него единицы. Затем осуществляется сканирование «бегущим нулем». На выходе скан-код инвертируется, чтобы нажатие кнопки давало единицу в соответствующем разряде.

Необходимо отметить, что подпрограмма сканирования не производит операцию подавления дребезга. Для подавления дребезга нужно убедиться, что в течение 20-30 мс состояние кнопки не изменилось. Только после этого скан-код можно считать действительным. Такое время на обработку нажатий клавиатуры, когда никакие другие процессы выполняться не могут, в некоторых системах может оказаться недопустимо большим. В таких случаях процесс подавления дребезга нужно оформить как одну из задач многозадачного ядра.

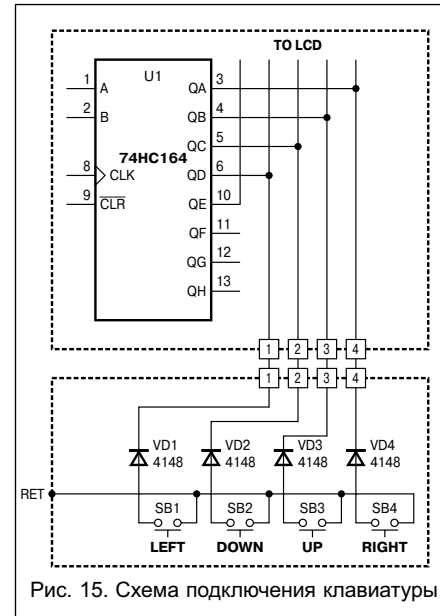


Рис. 15. Схема подключения клавиатуры